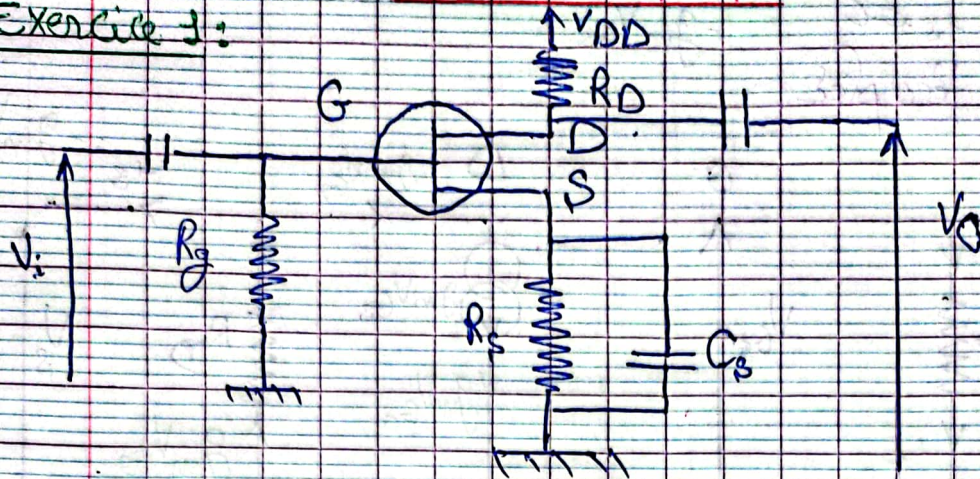



# Série TD N°3

## Exercice 1:



1. Montage équivalent en régime dynamique

\*  $R_s$  non découplée :

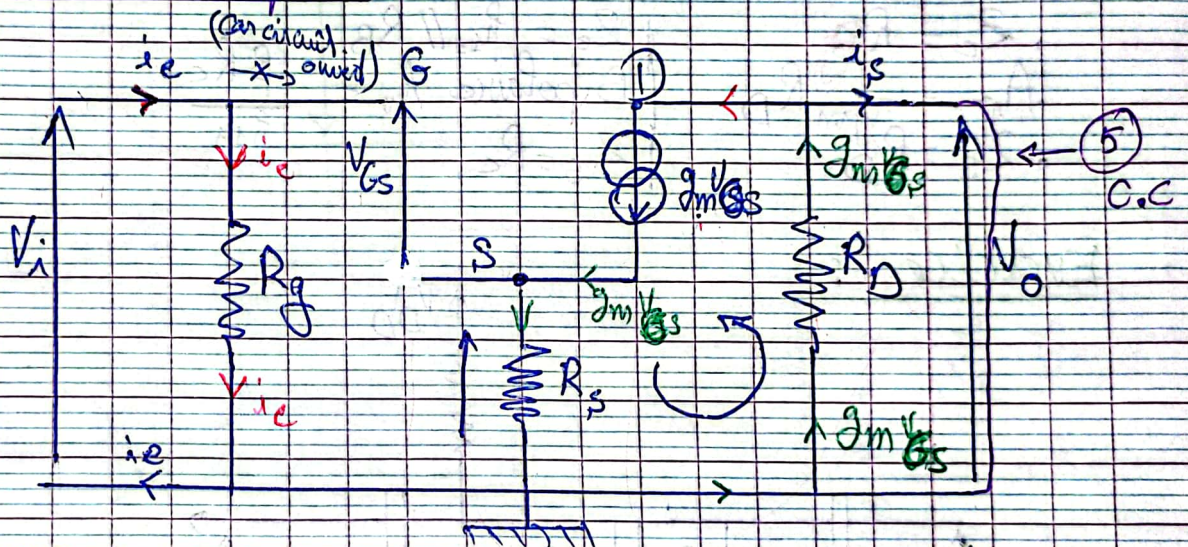

2. à source commune.

$$3. Z_e = \frac{V_e}{i_e} = \frac{V_o}{\frac{V_e}{R_g}} = R_g$$

$$4. A_v = \frac{V_o}{V_i} ; V_s = -g_m V_{GS} \times R_D$$

$$V_e \text{ est } g_m V_{GS} \Rightarrow V_e = V_{GS} + R_s g_m V_{GS}$$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{V_{GS} + R_s g_m V_{GS}}$$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + R_s g_m} \quad \text{SC}$$

$$\frac{V_o}{i_s} \quad \frac{C.O}{C.C}$$


(1)

$$D.C = \frac{g_m R_D}{1 + R_s g_m} \quad D.C = \frac{1 + g_m R_D}{R_g + (1 + g_m R_D)}$$



$$5 \quad Z_s = \frac{V_s \cdot c.o}{i_{s.c.c}} = \frac{-g_m V_{GS} \times R_D}{-g_m V_{GS}} = R_D$$


6 \*  $R_s$  découplée:

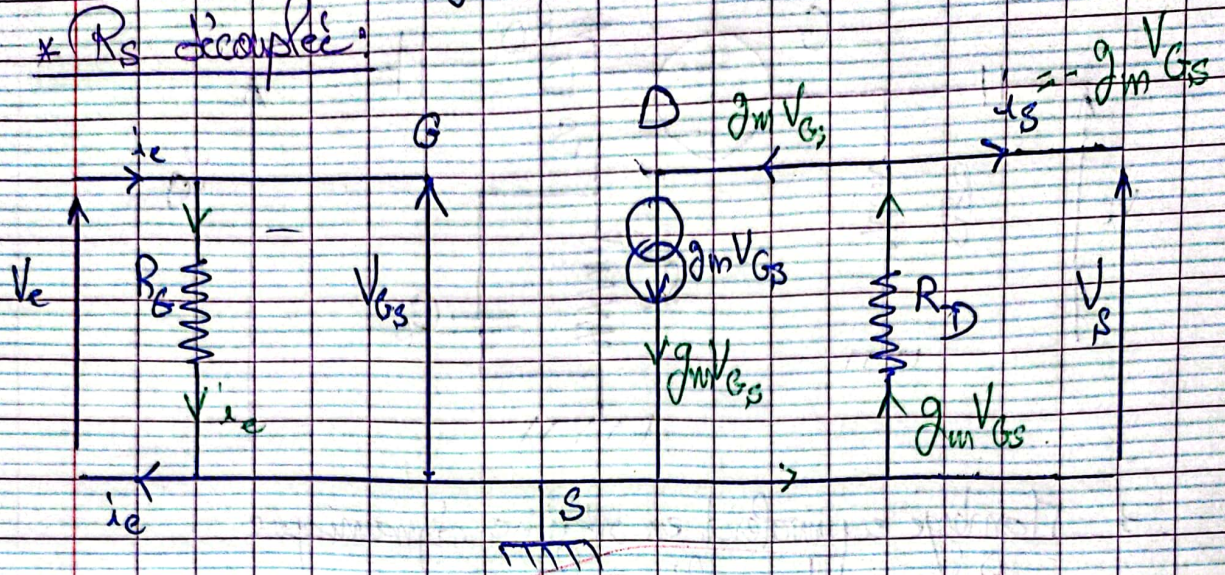

$$\begin{aligned} \cdot Z_e &= R_G \\ \cdot A_v &= -g_m R_D \\ \cdot Z_s &= R_D \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} Z_e &= r_{11} // R_B \\ \text{Bipolaire } A_v &= \frac{-\beta R_c}{r_{11}} \\ Z_s &= R_c \end{aligned}$$

Exercice :

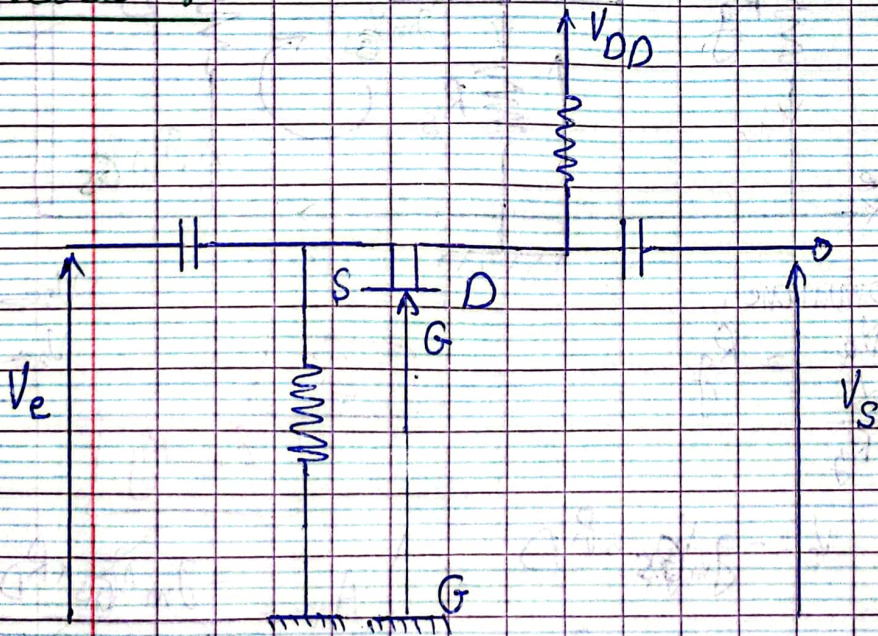

②



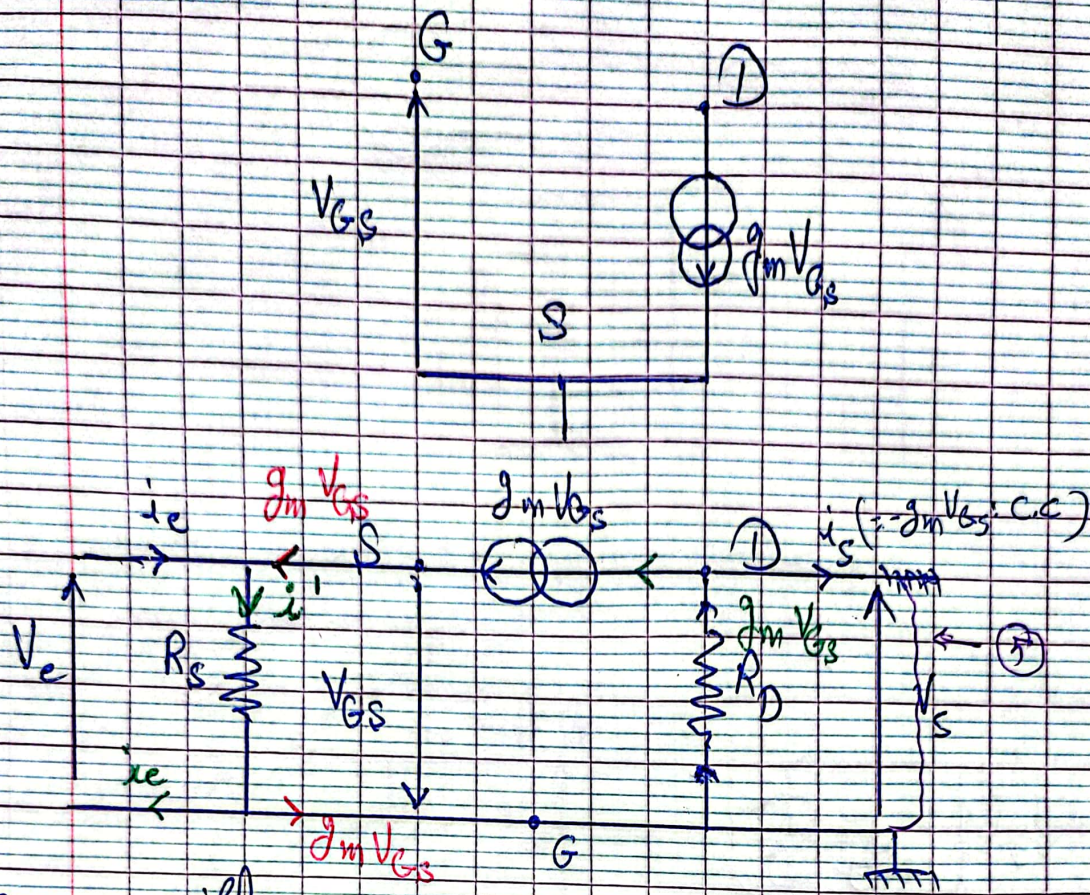

2. à grille commune

$$3. Z_e = \frac{V_e}{i_e} = \frac{V_e}{i' - g_m V_{gs}} = \frac{V_e}{i' - g_m \frac{V_e}{-1}} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + g_m} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$4. A_v = \frac{V_s}{V_e}; \quad \begin{cases} V_s = -g_m V_{gs} R_D \\ V_e = -V_{gs} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_v = g_m R_D$$

$$5. Z_s = \frac{V_s \text{ C.O.}}{i_s \text{ C.C.}} = \frac{-g_m V_{gs} R_D}{-g_m V_{gs}} = R_D$$

6. on ne peut pas découpler \$R\_s\$

(3)