

Exercice 2 (10 pts)

03 → 33

1) Ck

décompteur modulo 6 :



Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0

$Q_2 Q_1$	Q_0	
00	0	1
00	1	0
01	0	1
01	1	0
11	0	1
11	1	0

$D_0 = \bar{Q}_0$

$Q_2 Q_1$	Q_0	
00	0	0
00	1	0
01	0	1
01	1	0
11	0	1
11	1	0

$D_1 = Q_2 \bar{Q}_0 + Q_1 Q_0$

$Q_2 Q_1$	Q_0	
00	0	1
00	1	0
01	0	0
01	1	0
11	0	1
11	1	0

$D_2 = Q_2 Q_1 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

Q_2	Q_1	Q_0	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0					1	
0	0	1						
0	1	0				1		
0	1	1			1			
1	0	0		1				
1	0	1	1					

$S_0 = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$
 $S_1 = Q_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_2$
 $S_2 = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_2$
 $S_3 = Q_0 \bar{Q}_1 Q_2$
 $S_4 = \bar{Q}_0 Q_1 \bar{Q}_2$
 $S_5 = Q_0 Q_1 \bar{Q}_2$


GAL 22V10 : GAL 22V10

circuit generic array logic contenant 22E/S dont 10 sorties versatiles basé sur la technologie CMOS effaçable

combinatoire (1,5) + 1 pts seq /

+ circuit 10mm

(1)

 

library ieee;
 use ieee.std_logic_1164.all;
 entity decomp_deco is
 port (clk : in std_logic;
 S : out std_logic_vector(5 downto 0));
 end decomp_deco;
 architecture arch_decomp_deco of
 decomp_deco is
 signal Q : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

Q <= "000";

process (clk)

begin

if rising_edge(clk) and Q <= "10" then

Q <= Q - 1;

endif

end process;

S(0) <= not(Q(0)) and not(Q(1)) and not(Q(2));

S(1) <= Q(0) and not(Q(1)) and not(Q(2));

S(2) <= not(Q(0)) and Q(1) and not(Q(2));

S(3) <= Q(0) and Q(1) and not(Q(2));

S(4) <= not(Q(0)) and not(Q(1)) and Q(2);

S(5) <= Q(0) and not(Q(1)) and Q(2);

end arch_decomp_deco_comp;

exercice 2

V	r_{i-1}	b_i	a_i	S_i	r_i
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Additionneur

Soustracteur

2pt

