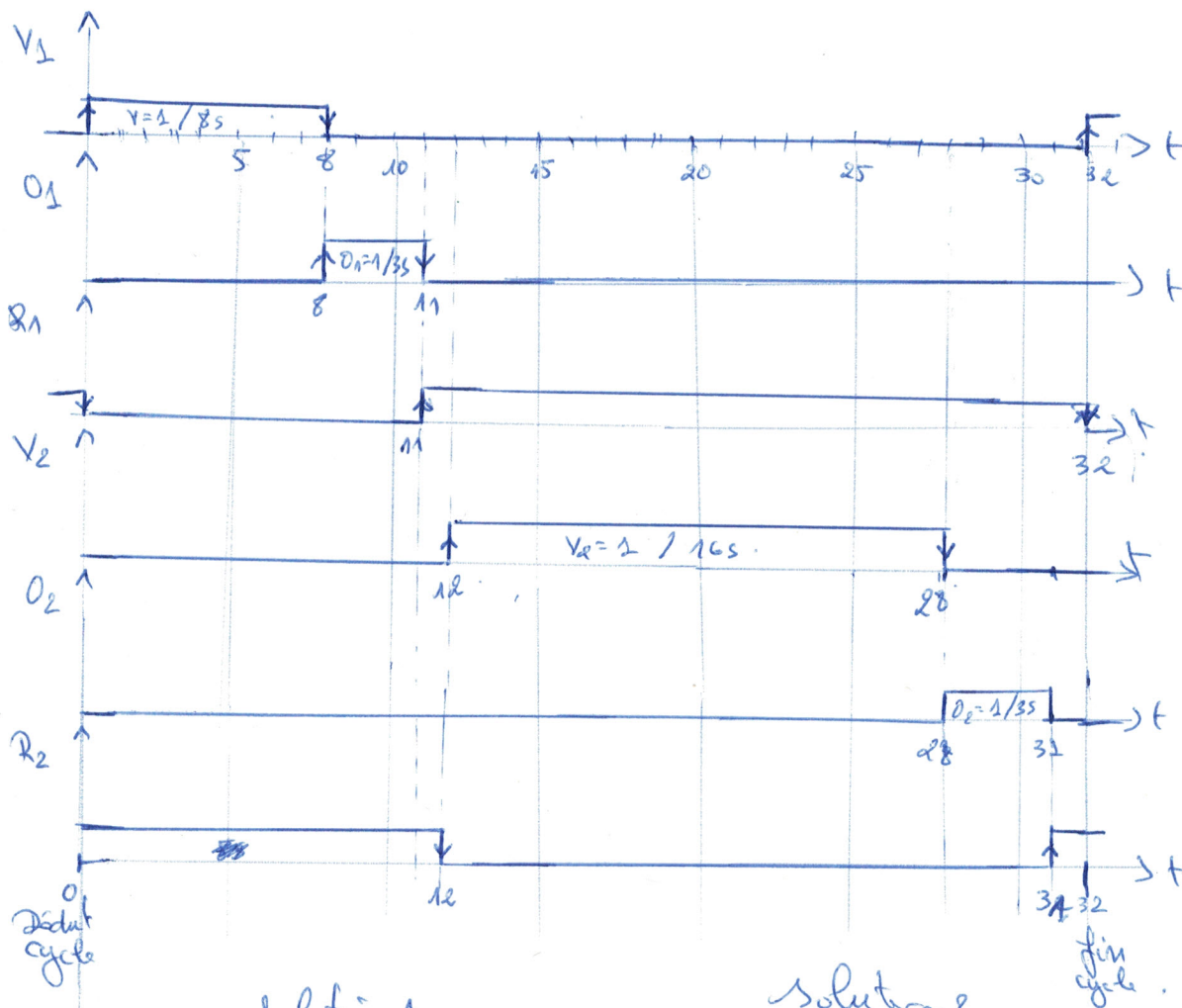


Durée de $V_1 = 8s$; $V_2 = 16s$


(4)

le chronogramme est le suivant :



2.

Solution 1

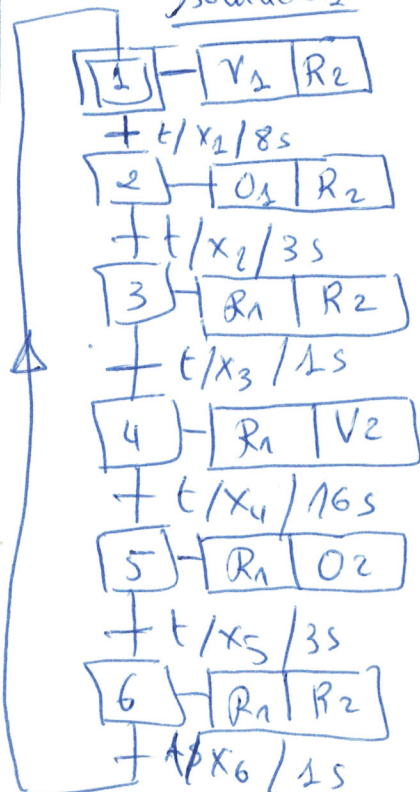

Solution 2

